

پی اچ دی تست؛ فحستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری



286E

کد کنترل

286

E

دفترچه شماره (۱)
صبح جمعه
۹۸/۱۲/۹



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.»
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۳۹۹

رشته مهندسی برق – الکترونیک – کد (۲۳۰۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

| ردیف | مواد امتحانی | تعداد سؤال | از شماره | تا شماره |
|------|--|------------|----------|----------|
| ۱ | مجموعه دروس تخصصی؛ ریاضیات مهندسی – مدارهای الکتریکی ۱و۲ – الکترونیک او | ۴۵ | ۱ | ۴۵ |

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای تعلیمی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برای مقرورات رفتار می‌شود.

۱۳۹۹

آخرین اخبار و اطلاعات آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تممرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱ فرض کنید $y'' - 2xy' + \sigma y = 0$ و $y_1(\sigma), y_2(\sigma)$ دو جواب غیربدیهی (غیرصفر) از مسئله مقدار مرزی $y(0) = y(1) = 0$ با شرط $\sigma_2 \neq \sigma_1$ باشند. کدام مورد درست است؟

$$\int_0^1 e^{-x^2} y_1(x) y_2(x) dx = 0 \quad (1)$$

$$\int_0^1 e^{-x^2} y_1(x) y_2(x) dx = 0 \quad (2)$$

$$\int_0^1 y_1(x) dx = \int_0^1 y_2(x) dx = \frac{1}{2} \quad (3)$$

$$\int_0^1 y_1(x) y_2(x) dx = 0 \quad (4)$$

- ۲ فرض کنید $u = u(x, t)$ جواب مسئله مقدار مرزی زیر باشد:

$$\begin{cases} u_{tt} = 4u_{xx}, x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = \cos x, x \geq 0 \\ u_t(x, 0) = 1, x \geq 0 \\ u(0, t) = 0, t \geq 0 \end{cases}$$

در این صورت، مقدار $u(2, 1)$ کدام است؟

$$1 - \frac{1}{2} \cos 4 \quad (1)$$

$$1 + \frac{1}{2} \cos 4 \quad (2)$$

$$1 + \cos^2 2 \quad (3)$$

$$1 - \cos^2 2 \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۳

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تممرکز) – کد (۲۳۰۱)

-۳- مستله ارتعاش موج داده شده زیر را در نظر بگیرید. شتاب ارتعاش در $x = \frac{3}{4}$ کدام است؟

$$u_{tt} + \ddot{\epsilon} = u_{xx}, 0 < x < 1, t > 0$$

$$u(0, t) = u_t(0, t) = 0$$

$$u(x, 0) = 3x(x+1), u(1, t) = \epsilon$$

۰ (۱)


-۶ (۲)

۶ (۳)

$\frac{63}{16}$ (۴)

-۴- مقدار پتانسیل u در ربع دایره‌های مرزی مطابق شکل زیر داده شده است. اگر تابع پتانسیل u به صورت زیر باشد، آنگاه کدام مقدار $|A|, |B|, |C_\tau|$ یا $|E_\tau|$ بزرگتر است؟
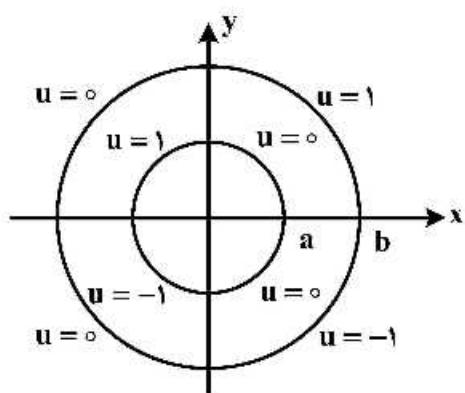
$$u(\rho, \phi) = A \ln \rho + B + \sum_{n=1}^{\infty} (C_n \rho^n + D_n \rho^{-n}) \cos(n\phi) + (E_n \rho^n + F_n \rho^{-n}) \sin(n\phi)$$



$|A|$ (۱)

$|B|$ (۲)

$|C_\tau|$ (۳)

$|E_\tau|$ (۴)

-۵- فرض کنید در معادله انتگرالی $h(x) = \int_0^\infty \int_0^\infty g(t) \sin(wx) \sin(wt) dw dt$ سایر جاها

باشد. مقدار $h\left(\frac{-\pi}{2}\right)$ کدام است؟

۰ (۱)

$-\frac{\pi}{2}$ (۲)

$\frac{\pi}{2}$ (۳)

$\frac{\pi}{4}$ (۴)

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۴

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام) – کد (۲۳۰۱)

-۶ اگر $\int_{-\infty}^{+\infty} |F(w)|^2 dw$ تبدیل فوریه سیگنال $f(t) = \frac{1}{2} e^{-|t|}$ باشد، آنگاه حاصل $F(w) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-iwt} dt$ کدام است؟ ($i^2 = -1$)

(۱) $\frac{1}{\pi}$

(۲) $\frac{2}{\pi}$

(۳) $\frac{\pi}{2}$

(۴) π

-۷ مسئله انتقال حرارت یک بعدی $u_t = a^2 u_{xx}$ ($x > 0, t > 0$) با شرط اولیه $u(x, 0) = A$ و شرط کرانه‌ای $u(0, t) = B(1 - H(t - t_0))$ که در آن H تابع پله واحد (هوی‌ساید) و $t_0 > 0$ است، را در نظر بگیرید. اگر تبدیل لاپلاس $U(x, s)$ باشد، آنگاه $U(x, s)$ کدام است؟

$$\frac{(B - A - Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} - \frac{A}{s} \quad (1)$$

$$\frac{(B - A + Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} - \frac{A}{s} \quad (2)$$

$$\frac{(B - A - Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} + \frac{A}{s} \quad (3)$$

$$\frac{(B - A + Be^{-t_0 s})}{s} e^{\frac{-\sqrt{sx}}{|a|}} + \frac{A}{s} \quad (4)$$

-۸ نقاط غیرتحلیلی شاخه اصلی تابع $f(z) = \log(1 - iz^2)$ کدامند؟

$$\left\{ z = x + iy \mid y = x, |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \quad (1)$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = x, |x| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \quad (2)$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = -x, |x| \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \quad (3)$$

$$\left\{ z = x + iy \mid y = -x, |x| \geq \frac{\sqrt{2}}{2} \right\} \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۵

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام) – کد (۲۳۰۱)

۹ - حاصل عبارت $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \left(\frac{\pi}{6} + 2e^{i\theta} \right) d\theta$ است؟

π (۱)

$2\pi i$ (۲)

$\frac{\pi}{3}$ (۳)

$\frac{\pi}{2}i$ (۴)

۱۰ - فرض کنید $a \in (-1, 1)$ یک عدد حقیقی و $z = ae^{i\theta}$ باشد. با استفاده از سری توانی حاصل سری $\sum_{n=0}^{\infty} z^n$ کدام است؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} a^n \cos \frac{n\pi}{4}$$

$\frac{a - \sqrt{a}}{(1-a)^2}$ (۱)

$\frac{\sqrt{a} - a}{(1-a)^2}$ (۲)

$\frac{\sqrt{a} - a}{\sqrt{(1-a+a^2)}}$ (۳)

$\frac{a - \sqrt{a}}{\sqrt{(1-a+a^2)}}$ (۴)

۱۱ - مسئله پواسن زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} \nabla^2 u = \begin{cases} 2 & |x| < 1 \\ 0 & |x| > 1 \end{cases}, & 0 < y < \pi \\ u(x, 0) = u(x, \pi) = 0 \end{cases}$$

اگر $U_w(y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} u(x, y) e^{-ixy} dx$ تبدیل فوریه $u(x, y)$ باشد، مقدار $c_1 e^{-wy} + c_2 e^{wy} + B_w$ کدام است؟

$\frac{(e^{\pi w} - 1)\sin w}{\pi w^2 \sinh(\pi w)}$ (۱)

$\frac{(e^{-\pi w} - 1)\sin w}{\pi w^2 \sinh(\pi w)}$ (۲)

$\frac{(1 - e^{\pi w})\sin w}{\pi w^2 \sinh(w)}$ (۳)

$\frac{(1 - e^{-\pi w})\sin(\pi w)}{\pi w^2 \sinh(w)}$ (۴)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۶

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمیرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

- ۱۲ - فرض کنید $f(x) = (\cos x + 2 \sin x - 2)^2$ در $\pi < x < -\pi$ تعریف شده و متناوب با دوره تناوب 2π باشد. اگر

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2) \text{ سری فوریه تابع } f \text{ باشد، مقدار } \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

$$\frac{153}{8} \quad (1)$$

$$\frac{153}{4} \quad (2)$$

$$\frac{77}{2} \quad (3)$$

$$\frac{39}{2} \quad (4)$$

- ۱۳ - ضریب z^{-2} در بسط لوران تابع $f(z) = z \sin\left(z - \frac{1}{z}\right)$ کدام است؟

$$\frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!6!} + \frac{1}{4!7!} + \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (1)$$

$$\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} - \frac{1}{3!4!} + \frac{1}{4!7!} - \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (2)$$

$$-\frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} - \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!4!} - \frac{1}{4!7!} + \frac{1}{5!8!} - \dots \quad (3)$$

$$-\frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \frac{1}{2!5!} + \frac{1}{3!4!} - \frac{1}{4!7!} - \frac{1}{5!8!} + \dots \quad (4)$$

- ۱۴ - فرض کنید $\oint_{|z|=2} \frac{f(z)dz}{z^4}$ باشد. حاصل انتگرال $f(z) = (1+z^2+z^3)e^z$ کدام است؟

$$\frac{7\pi i}{3} \quad (1)$$

$$\frac{14\pi i}{3} \quad (2)$$

$$\frac{25\pi i}{12} \quad (3)$$

$$\frac{25\pi i}{24} \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۷

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

۱۵ - حاصل انتگرال $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos^r x}{x^r + 1} dx$ کدام است؟


$\frac{\pi(e^r + 1)}{4e^r}$ (۱)

$\frac{\pi(3e^r + 1)}{8e^r}$ (۲)

$\frac{\pi(e^r + 3)}{8e^r}$ (۳)

$\frac{\pi(3e^r + 1)}{4e^r}$ (۴)

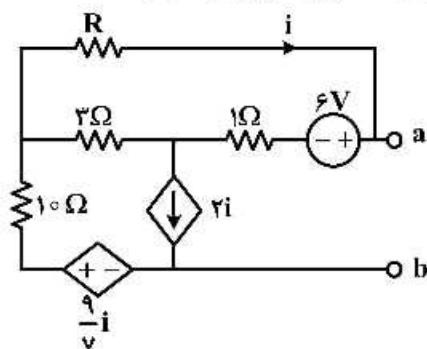۱۶ - مقدار R در مدار زیر چند اهم انتخاب شود تا مدار از دو سر a و b معادل با یک منبع جریان ایدئال باشد؟




۰ (۱)

۱ (۲)

۲ (۳)

۴ (۴)

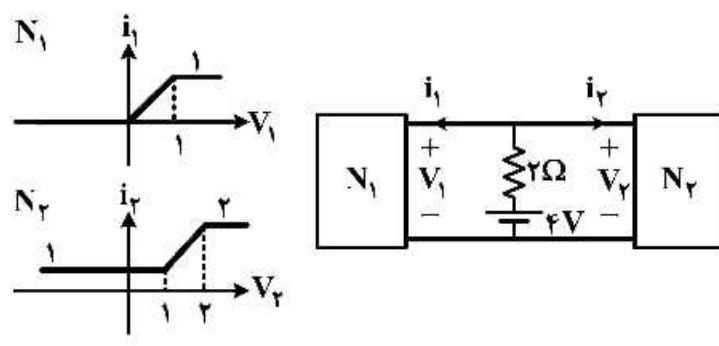۱۷ - شبکه های N_1 و N_2 دارای مشخصه های $v - i$ هستند و به صورت زیر در یک مدار قرار گرفته اند. توان مصرفی مقاومت 2Ω چند وات است؟




$\frac{1}{9}$ (۱)

$\frac{50}{9}$ (۲)

$\frac{10}{3}$ (۳)

$\frac{40}{9}$ (۴)

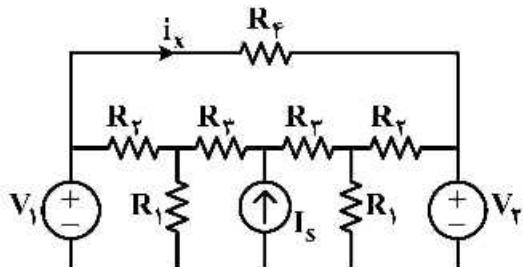۱۸ - در مدار زیر، اگر $V_1 = 2V$ و $V_2 = 5V$ باشد، آنگاه $i_x = 6A$ خواهد بود. مقدار i_x هنگامی که $V_1 = 3V$ و $V_2 = 4V$ باشد، چند آمپر خواهد بود؟



۲ (۱)

۳ (۲)

۵ (۳)


-۲ (۴)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۸


آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

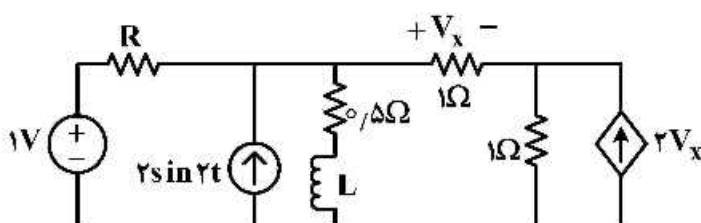-۱۹ در مدار زیر، مقاومت مثبت R چند اهم باشد تا با جایگزینی سلف توسط خازن $C = L$ ، ثابت زمانی مدار تغییر نکند؟




- $\frac{4}{7}$ (۱)
 $\frac{4}{3}$ (۲)
 $\frac{5}{7}$ (۳)
 $\frac{1}{2}$ (۴)

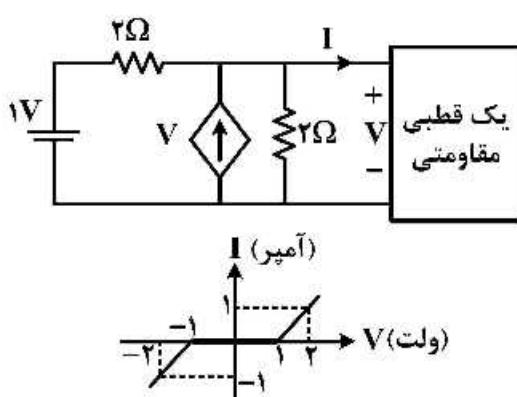-۲۰ با توجه به مشخصه $i - v$ یک قطبی مقاومتی، مقدار ولتاژ V چند ولت است؟



- $-\frac{3}{2}$ (۱)
 $\frac{3}{2}$ (۲)
 $\frac{1}{2}$ (۳)
 $-\frac{1}{2}$ (۴)

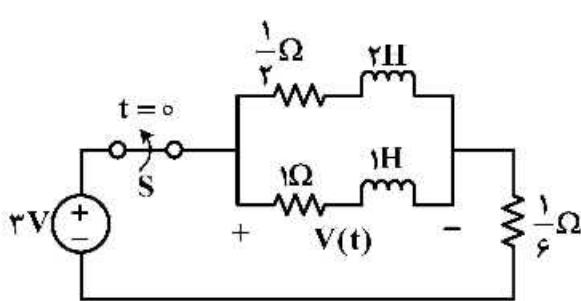
-۲۱ در مدار زیر کلید S برای مدت زمان طولانی بسته بوده و در $t = 0$ باز می‌شود. برای زمان‌های $t > 0$ کدام است؟



- $4\delta(t) - e^{-\frac{1}{2}t}u(t)$ (۱)
 $4\delta(t) + e^{-\frac{1}{2}t}u(t)$ (۲)
 $-4\delta(t) + 2e^{\frac{1}{2}t}u(t)$ (۳)
 $-4\delta(t) - e^{\frac{1}{2}t}u(t)$ (۴)

-۲۲ یک شبکه RLC با جریان $I_s(t) = 5 \cos \omega t u(t)$ تحریک می‌شود. در فرکانس $\omega = 2$ امپدانس ورودی شبکه $Z_{in} = 2e^{-j37^\circ}$ و ولتاژ گذرا در حالت صفر برای $t > 0$ به صورت $v = e^{-t}(5t - 8)$ اندازه‌گیری می‌شود.

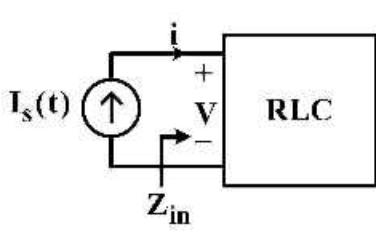فرکانسی از شبکه که امپدانس ورودی آن به صورت مقاومت خالص باشد، کدام است؟ ($\cos 37^\circ = 0.8$)




- $\omega = 2$ (۱)
 $\omega = \frac{3}{2}$ (۲)
 $\omega = 1$ (۳)
 $\omega = \frac{1}{2}$ (۴)

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۹

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

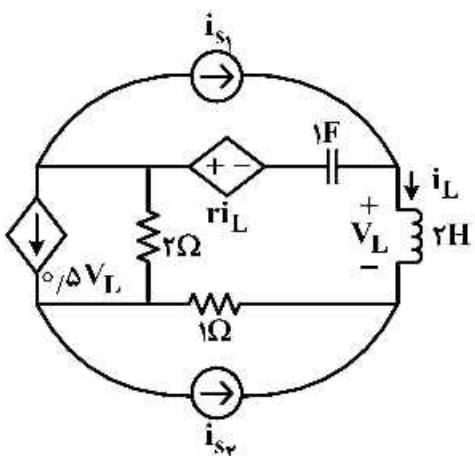- ۲۳- در صورتی که بخواهیم مدار زیر در وضعیت بی اتلاف قرار گیرد، مقدار ۲ و فرکانس‌های طبیعی مدار کدام‌اند؟







$$s_{1,2} = \pm j \frac{1}{\sqrt{2}}, \tau = -1 \quad (1)$$

$$s_{1,2} = \pm j \frac{1}{\sqrt{2}}, \tau = -3 \quad (2)$$


$$s_{1,2} = \pm j 2, \tau = 1 \quad (3)$$

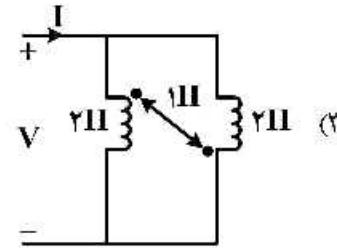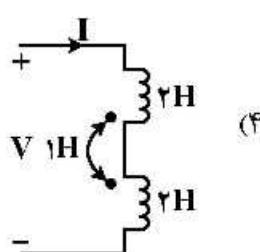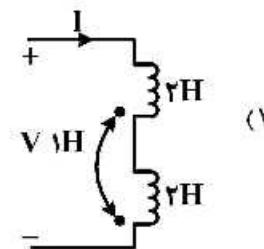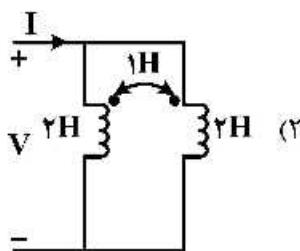(۴) امکان تشدید در مدار وجود ندارد.

- ۲۴- کدام مدار دارای اندوکتانس معادل ورودی بزرگ‌تری است؟



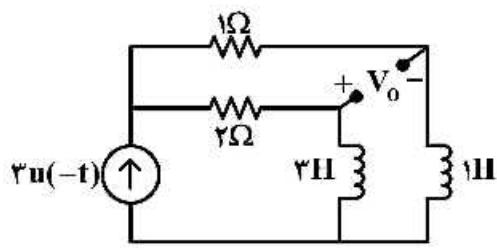- ۲۵- در مدار زیر خروجی مدار V_0 برای $t > 0$ کدام است؟



$$\frac{15}{4} e^{-\frac{t}{4}} \quad (1)$$

$$\frac{3}{4} e^{\frac{t}{4}} \quad (2)$$

$$-\frac{3}{4} e^{-\frac{t}{4}} \quad (3)$$


$$-\frac{15}{4} e^{-\frac{t}{4}} \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۰


آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

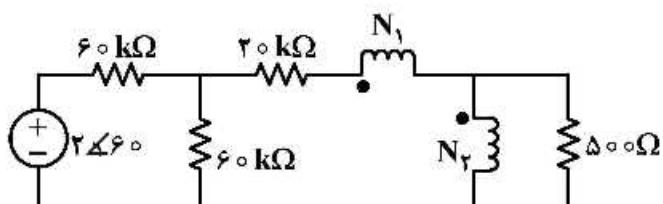- ۲۶ - در مدار زیر ترانس ایدئال چقدر باشد تا بیشترین توان متوسط به مقاومت 500Ω اهمی بررسد؟




- $\frac{1}{10}$ (۱)
 $\frac{1}{9}$ (۲)
 $\frac{9}{10}$ (۳)
 $\frac{10}{9}$ (۴)

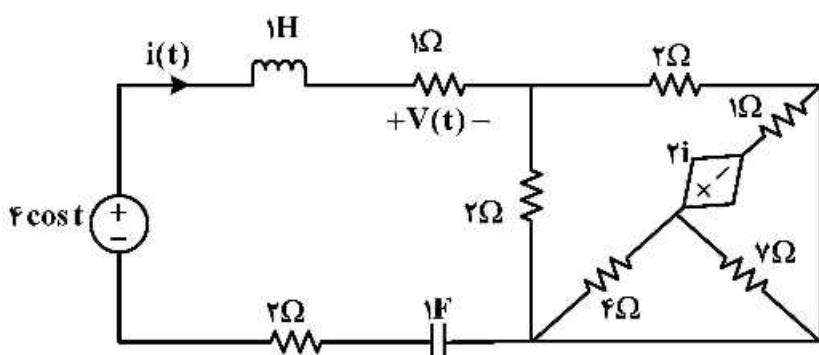- ۲۷ - در مدار زیر در حالت دائمی سینوسی ولتاژ $V(t)$ کدام است؟ ($t > 0$)




- $1 - \sqrt{2} \sin t$ (۱)
 $\sqrt{2} e^{-t} - e^{-\sqrt{2}t}$ (۲)
 $1 \cos t$ (۳)
 $\cos t$ (۴)

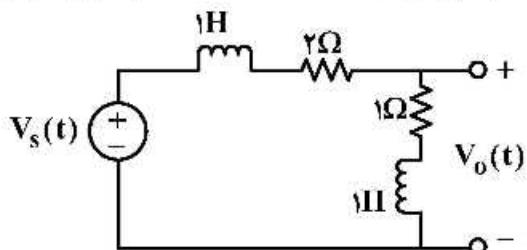- ۲۸ - در مدار زیر به ازای چه مقدار α ، با ورودی $V_s(t) = e^{-\alpha t} u(t)$ مشاهده نمی شود؟



- (خروجی $V_o(t)$ است)
(۱) همواره مشاهده می شود.
 $\alpha = 0$ (۲)
 $\alpha = \sqrt{2}$ (۳)
 $\alpha = 1$ (۴)

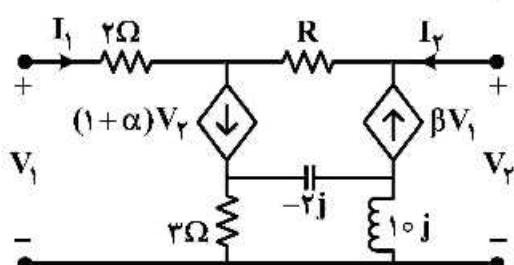- ۲۹ - به ازای چه مقادیری از α و β دو قطبی زیر متقاض است؟ ($R > 0$)




- $\alpha = \beta = -1$ (۱)
 $\beta = 0, \alpha = -1$ (۲)
 $\beta = 0, \alpha = 1$ (۳)
 $\alpha = 1, \beta = -1$ (۴)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۱

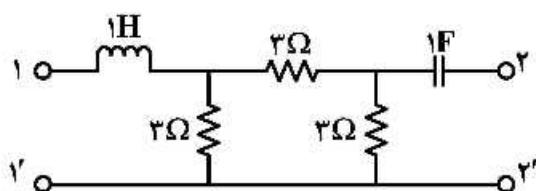آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E



- ۳۰ - توصیف Z دوقطبی روبرو، کدام است؟






$$Z(s) = \begin{pmatrix} s+1 & 1 \\ 1 & s+2 \end{pmatrix} \quad (1)$$

$$Z(s) = \begin{pmatrix} s+2 & 1 \\ 1 & 2s+1 \end{pmatrix} \quad (2)$$


$$Z(s) = \begin{pmatrix} 2 + \frac{1}{s} & 1 \\ 1 & 2+s \end{pmatrix} \quad (3)$$

$$Z(s) = \begin{pmatrix} 2+s & 1 \\ 1 & 2 + \frac{1}{s} \end{pmatrix} \quad (4)$$

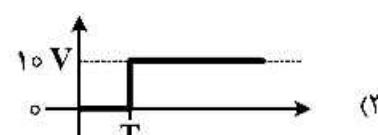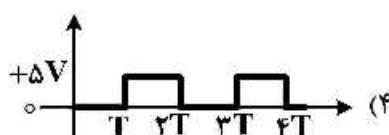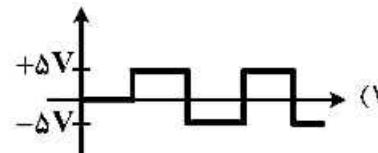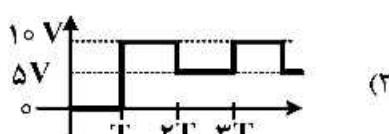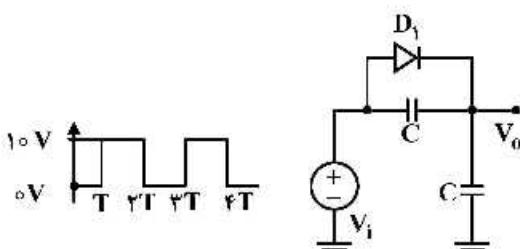- ۳۱ - در شکل زیر دیود D_1 ایدئال و اندازه خازن‌ها یکسان است. اگر بار اولیه خازن‌ها صفر باشد، شکل ولتاژ V_o کدام است؟



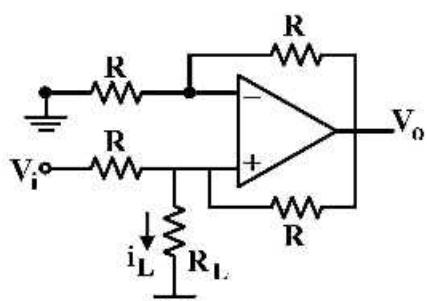- ۳۲ - با فرض OP-AMP ایدئال، رابطه i_L و V_i کدام است؟



$$\frac{V_i}{R_L + 2R} \quad (1)$$

$$\frac{V_i}{R + R_L} \quad (2)$$

$$\frac{V_i}{R + R_L + R} \quad (3)$$






$$\frac{V_i}{R} \quad (4)$$

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۲


آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

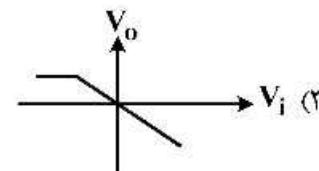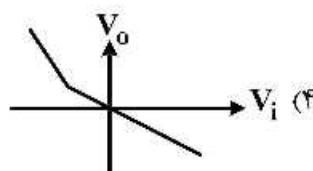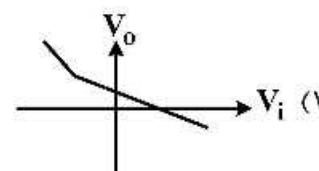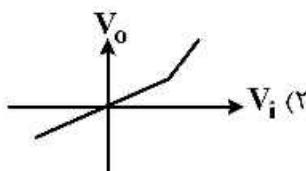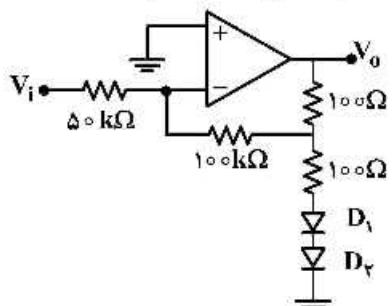- ۳۳ - در مدار زیر آپ امپ ایدئال و در دیودها $V_{\gamma} = ۰.۷V$ فرض می شود. منحنی مشخصه $V_0 - V_i$ مدار کدام است؟



- ۳۴ - در مدار زیر آپ امپ ایدئال، در ترانزیستور $\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} = ۱mA/V^2$ و $V_{TH} = ۳V$ مقدار I_L چند میلی آمپر است.

مقدار V_G چند ولت است؟

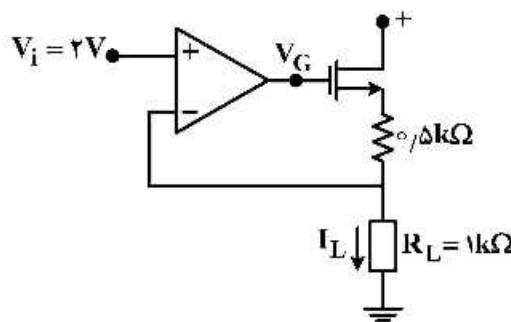


۵ ، ۱/۳ (۱)

۵ ، ۲ (۲)

۶ ، ۲ (۳)

۸ ، ۲ (۴)

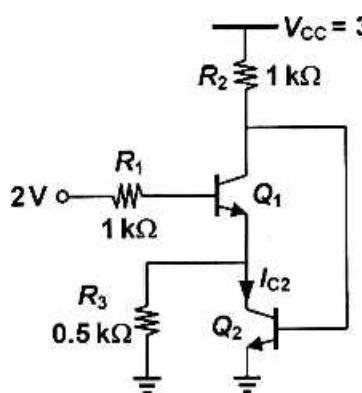- ۳۵ - در مدار زیر، مقدار جریان I_{C2} چند میلی آمپر است؟



۱/۳ (۱)

۱/۶ (۲)

۱/۹ (۳)


۲/۱ (۴)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۳

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌مت مرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

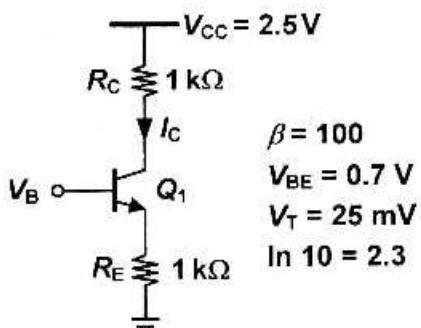- ۳۶ - در مدار زیر، مساحت پیوند بیس - کلکتور ترانزیستور Q_1 برابر مساحت پیوند بیس - امیتر آن است. با افزایش ولتاژ بیس، ترانزیستور وارد ناحیه اشباع شده و جریان کلکتور آن کاهش می‌یابد. بهازای چه مقداری از ولتاژ بیس بر حسب ولت، جریان ترانزیستور Q_1 تقریباً برابر با صفر می‌شود؟




۱/۹ (۱)

۳/۶ (۲)

۳/۱ (۳)

۲/۳ (۴)

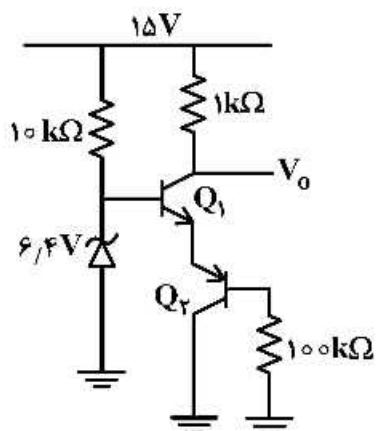- ۳۷ - اگر $V_{BE} = 0.7V$ باشد، مقدار V_o چند ولت است؟




۵ (۱)

۸ (۲)

۱۰ (۳)

۱۲ (۴)

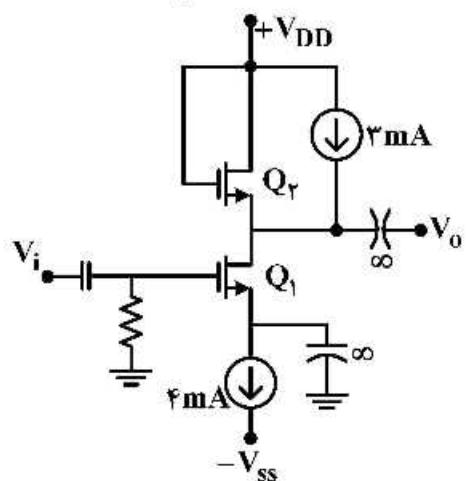- ۳۸ - در مدار زیر، Q_1 و Q_2 کاملاً مشابه و $r_o \approx \infty$ فرض می‌شود. نسبت بهره ولتاژ سیگنال کوچک $\frac{V_o}{V_i}$ کدام است؟



-۴ (۱)

-۲ (۲)

-۱ (۳)

۰ (۴)


پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۴

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

- ۳۹ - مقاومت خروجی مدار زیر، چند اهم است؟ همهٔ ترانزیستورها در ناحیهٔ اشباع بایاس شده‌اند.
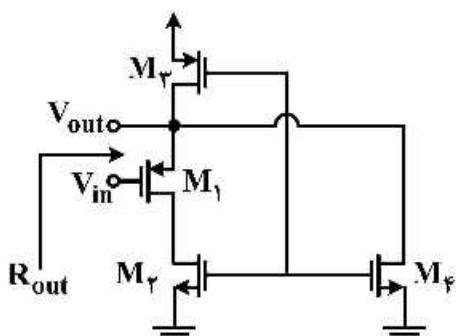
$$g_{m1} = 2 \frac{mA}{V}, g_{m2} = 1 \frac{mA}{V}, g_{m3} = 2 \frac{mA}{V}, g_{m4} = 5 \frac{mA}{V}, V_A = \infty$$



۲۵۰ (۱)


۲۰۰ (۲)

۴۰۰ (۳)

۵۰۰ (۴)

- ۴۰ - در مدار زیر مقدار بهرهٔ ولتاژ $\frac{V_o}{V_i}$ کدام است؟ همهٔ ترانزیستورها در ناحیهٔ اشباع بایاس شده‌اند.
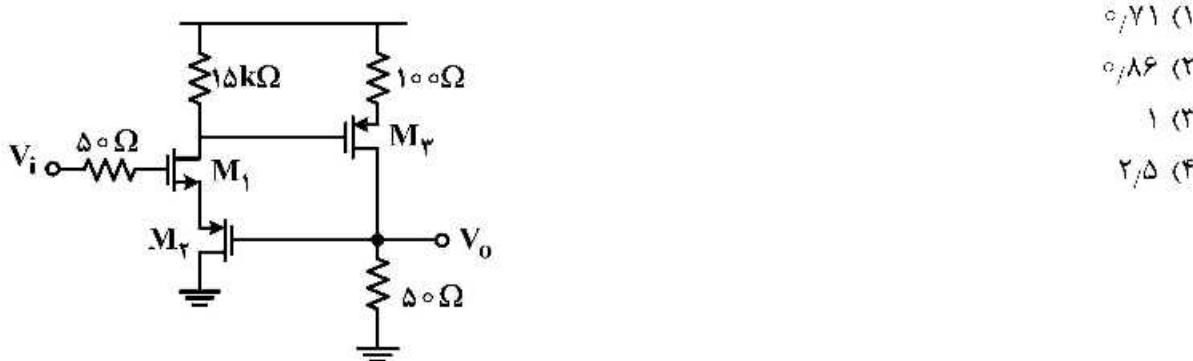
$$V_A = \infty, g_{m1} = g_{m2} = 2 \frac{mA}{V}, g_{m3} = 5 \frac{mA}{V}$$




۰/۷۱ (۱)

۰/۸۶ (۲)

۱ (۳)

۲/۵ (۴)

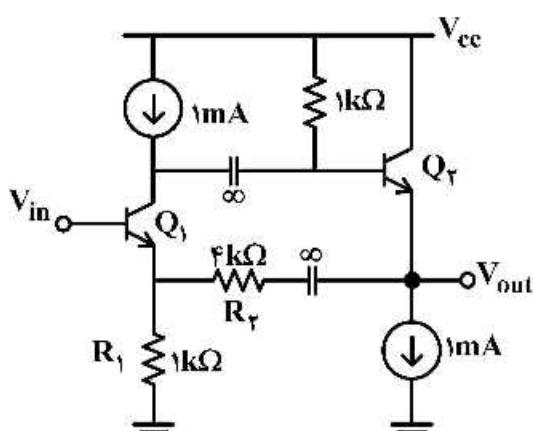- ۴۱ - در مدار زیر ترانزیستورهای Q1 و Q2 در ناحیهٔ فعال بایاس شده‌اند. نوع فیدبک آن به چه صورتی است؟



(۱) مثبت و ناپایدار است.

(۲) مثبت ولی پایدار است.

(۳) منفی و ولتاژ - موازی


(۴) منفی و ولتاژ - سری

$$\begin{cases} \beta = 100 \\ V_T = 25mV \end{cases} \quad V_A = \infty$$

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

- در مدار تقویت کننده تفاضلی زیر، ترانزیستورهای Q_1 با Q_2 و ترانزیستورهای Q_3 با Q_4 یکسان هستند. ولتاژ آفست ورودی تقویت کننده، چند میلی ولت است؟

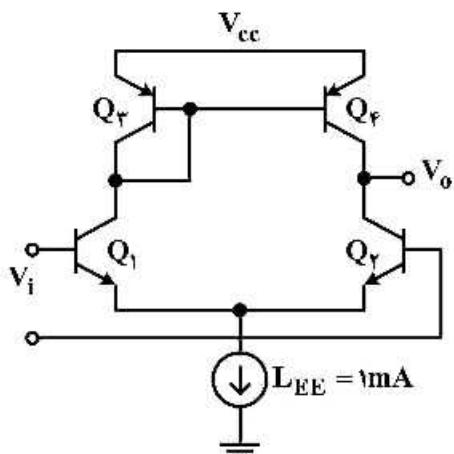
$$V_T = \gamma \Delta m V \quad \beta_N = 100 \quad \beta_P = 50$$



- ०८

-۴۳- پیره ة تقویت کننده زیر، کدام است؟ منابع جریان ایدئال هستند.

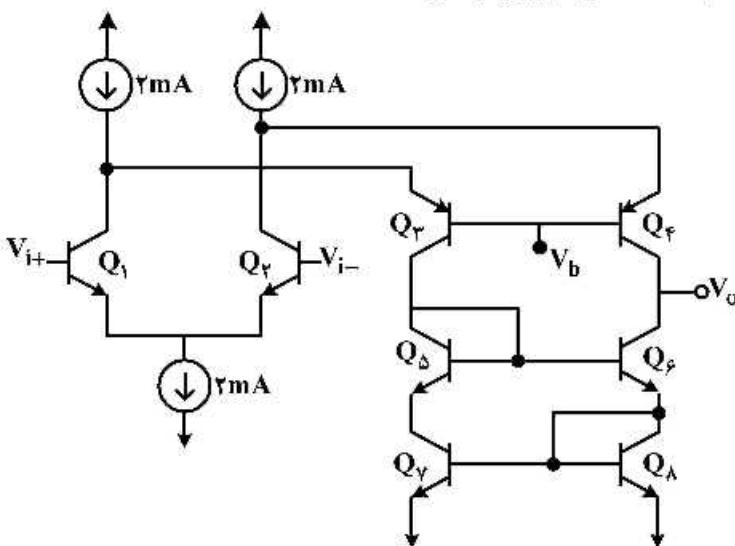
$$\begin{cases} \beta = 100 \\ V_A = 100V \\ V_T = 45mV \end{cases}$$



- 66,000 (1)
100,000 (2)
132,000 (3)
200,000 (4)

^{۴۴}- در مدار زیر همه تراز پستورهای متناظر با هم پکسان بوده و در ناحیه اشیاع بایاس شده‌اند. مقاومت منع جریان

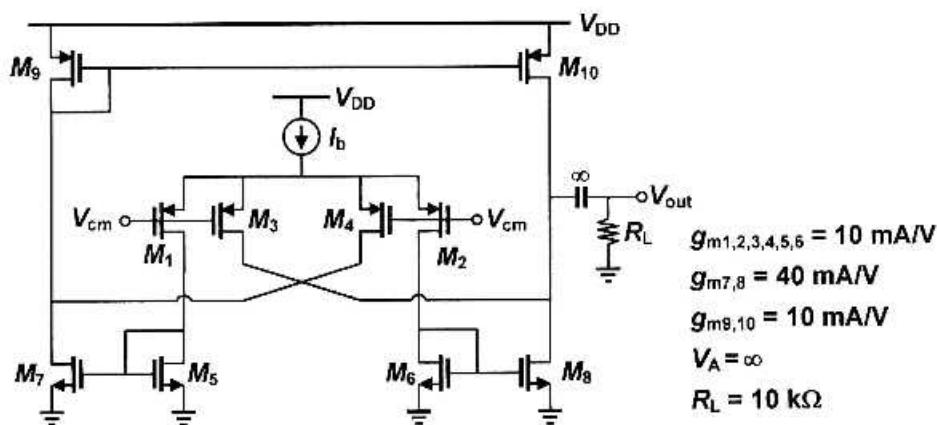b) برابر با ۵ کیلوواهم است. مقدار بهره ولتاژ مد - مشترک به $A_{em} = \frac{V_{out}}{V_{em}}$ است.




- $$\begin{aligned} g_{m1,2,3,4,5,6} &= 10 \text{ mA/V} \\ g_{m7,8} &= 40 \text{ mA/V} \\ g_{m9,10} &= 10 \text{ mA/V} \\ V_A &= \infty \\ R_L &= 10 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۶

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه متمرکز) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E

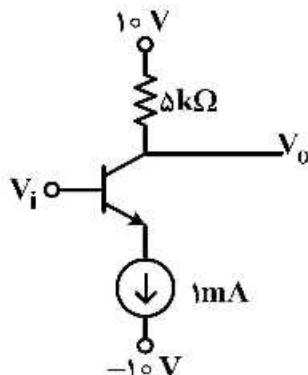- ۴۵- در مدار زیر $V_{BE} = ۰.۷V$ و منبع جریان ایدئال است. حداکثر دامنه سوئینگ متقارن خروجی V_o چند ولت است؟



۰ (۱)

۵ (۲)

۱۰ (۳)

۱۵ (۴)

پی اچ دی تست؛ نخستین وب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۷

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیر) – کد (۲۳۰۱)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۸

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیر) – کد (۲۳۰۱)

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۱۹

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمثیر) – کد (۲۳۰۱)

286E

پی اچ دی تست؛ فحستین و ب سایت تخصصی آزمون دکتری

صفحه ۲۰

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمام) – کد (۲۳۰۱) ۲۸۶E